


ARDUBLOCK

1



Test : Si... Alors

BP sur
Entrée D2

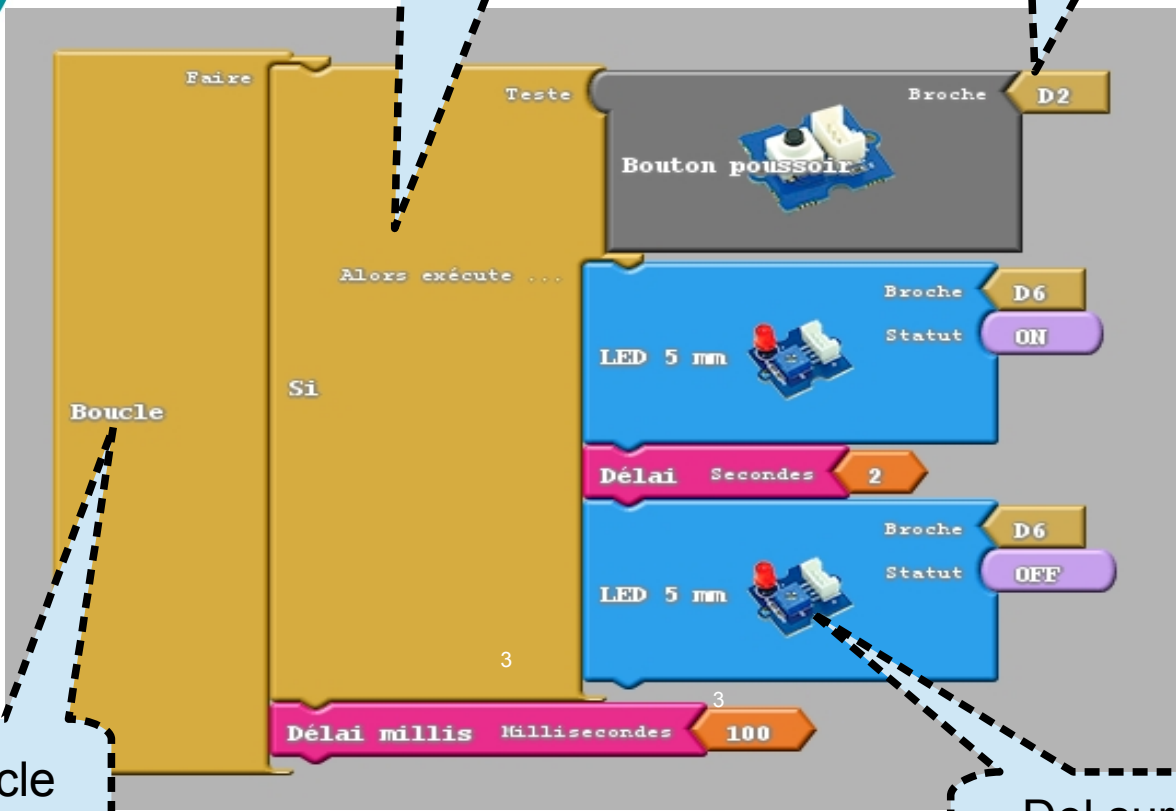


Boucle

Del sur
Sortie D6

On appuie sur un bouton poussoir et une Del s'allume pendant 2s.

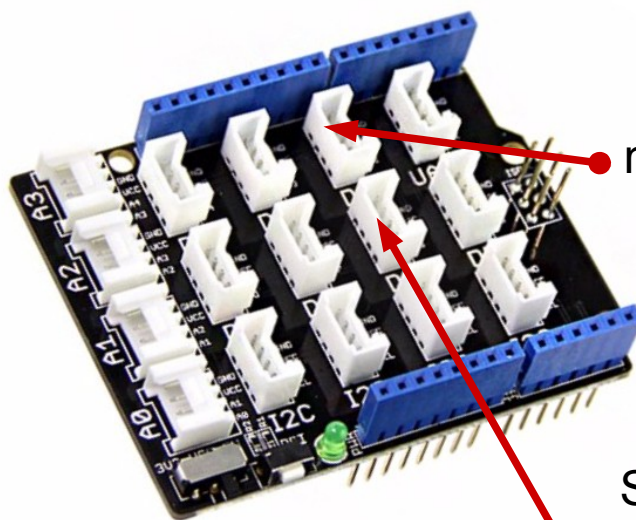TESTER votre programme avec la carte ARDUINO



Entrée numérique D2

Sortie numérique D6